

# STEM Education

## टाळी वाजवून लाईट चालू-बंद करणे (Light ON/OFF using Clap Switch)

### समस्या:

अपंग किंवा वृद्ध व्यक्तींना बल्ब किंवा फॅन चालू करणे अवघड जाते.

### Problem:

Elderly & disabled people find it difficult to turn on a bulb or fan.

### प्रकल्प:

जेव्हा आपण टाळी वाजवून आवाज करू तेव्हा माइक तो आवाज सेन्स करतो आणि ट्रान्झिस्टर च्या मदतीने रिले चालू होतो आणि बल्ब पेटतो.

### Project:


When we clap, the mic senses the sound, and with the help of a transistor, the relay turns on and the bulb lights up.

### एकूण खर्च:

८००/- रुपये

### Total Cost:

RS. 800/-

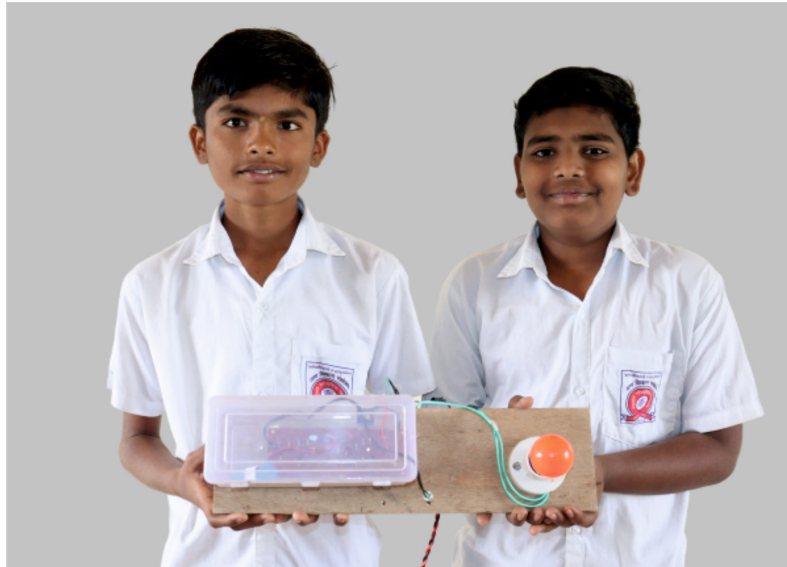

Hanuman Madhyamik Vidyalay, Nimgaon Bhogi

Contact: +91 9527238610

Email: hanumanmvidyalaya@gmail.com